

TD Architecture des ordinateurs

Groupe AB

Exercice 1 :

entres sorties

$$s = \bar{a}\bar{b}cin + \bar{a}b\bar{cin} + a\bar{b}\bar{cin} + abcin$$

$$cout = \bar{a}bcin + a\bar{b}cin + ab\bar{cin} + abcin$$

a	b	cin	s	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

cout

$$cout = \bar{a}bcin + a\bar{b}cin + \underbrace{ab\bar{cin} + abcin}_{ab(\bar{cin} + cin)} = \bar{a}bcin + a\bar{b}cin + ab$$

1 ("complément")

$a(b + \bar{b}cin)$ absorption

$$= \bar{a}bcin + a\bar{b} + a\bar{b}cin$$

$b(a + \bar{a}cin)$ absorption

$$= ab + a\bar{b}cin + b\bar{a}cin$$

cin \ ab	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$b\bar{a}cin$ ab $a\bar{b}cin$

s

cin \ ab	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

A	B	Cin		Cout	S
0	0	0		0	0
0	0	1		0	1
0	1	0		0	1
0	1	1		1	0
1	0	0		0	1
1	0	1		1	0
1	1	0		1	0
1	1	1		1	1

Pour Cout

Cin\AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

Pour S

Cin\ AB	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

```

module addbin(a, b, cin : s, cout)
    s = /a*/b*cin + /a*b*/cin + a*/b*/cin + a*b*cin
    cout = a*(b+cin) + b*cin
end module

```

Exercice 2

```

module adder8(a[7..0], b[7..0], cin : s[7..0], cout)
  addbin(a[0], b[0], cin : s[0], aux1)
  addbin(a[1], b[1], aux1 : s[1], aux2)
  addbin(a[2], b[2], aux2 : s[2], aux3)
  addbin(a[3], b[3], aux3 : s[3], aux4)
  addbin(a[4], b[4], aux4 : s[4], aux5)
  addbin(a[5], b[5], aux5 : s[5], aux6)
  addbin(a[6], b[6], aux6 : s[6], aux7)
  addbin(a[7], b[7], aux7 : s[7], cout)
end module

```

Rappel nombres binaires

$10101010_b = 170$ en codage non signé ($128 + 32 + 8 + 2$)

$10101010_b = -86$ en codage signé ($-128 + 32 + 8 + 2$)

$-43 = 11010101_b$ ($-128 + 64 + 16 + 4 + 1$)

$10101010_b = 128 + 32 + 8 + 2 = 170$ non signé
 en signé, bit de signe
 si 1, nombre négatif
 - 0 — positif

$= -128 + 32 + 8 + 2 = -86$ signé

complément à 2:
 $01010101_b + 1 = 01010110_b = 86$

-43 en binaire ?
 $-43 = -128 + 85 = -128 + 64 + 16 + 4 + 1 = 11010101_b$
 $43 = 32 + 8 + 2 + 1 = 00101011_b$
 complément : $11010100 + 1 = 11010101_b$

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0
-128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	1

Exercice 3

```

module addsub32(a[31..0], b[31..0], sub : s[31..0])
  bb[31..0] = /sub*b[31..0] + sub*/b[31..0]
  adder32(a[31..0], bb[31..0], sub : s[31..0], c)
end module

```

```

module addsub32 (a[31..0], b[31..0], sub : s[31..0])
  bb[31..0] = /sub * b[31..0] + sub * /b[31..0]
  adder32(a[31..0], b[31..0]bb[31..0], sub : /b[31..0]s[31..0], c)
  b in sub=0
  -b in sub=1
end module

```

Exercise 4

```

module addsub32(a[31..0], b[31..0], addsub : s[31..0], V, C)

  bb[31..0] = /addsub*b[31..0] + addsub*/b[31..0]
  adder32(a[31..0], bb[31..0], addsub : s[31..0], co)
  V = /addsub*a[31]*b[31]*/s[31] + /addsub*/a[31]*b[31]*s[31]
    + addsub*a[31]*/b[31]*/s[31] + addsub*/a[31]*b[31]*s[31]
  C = /addsub*co+addsub*/co

end module

```