

# N7\_SN\_1A

## Architecture des ordinateurs - Semestre 5

### TP2

#### Exercice 1

Pour coder les différents états d'un circuit séquentiel, on utilisera principalement des bascules D et des bascules T, dont le fonctionnement est régi par les équations suivantes :

- Bascule D (Delay) : l'état  $X$  (=sortie) à l'instant  $n+1$  et égal à l'entrée  $D$  à l'instant  $n$ .  
 $X := D$  on clk reset when rst enabled when en // en est facultatif, égal à 1 par défaut
- Bascule T (Trigger) : l'état  $X_{n+1}$  est égal à  $X_n$  si l'entrée  $T=0$ , et  $= \neg X_n$  si  $T=1$ .  
 $X := \neg T * X + T * \neg X$  on clk reset when rst enabled when en

Tester le fonctionnement de la bascule D, et de la bascule T.

#### Exercice 2

Un registre est un bloc d'un certain nombre de bits (8, 16, 32, 64, ...) qui sert à mémoriser des informations utiles à l'exécution des instructions dans un processeur : opérandes, adresses, etc.

Ecrire et tester le module reg8\_D (rst, clk, en, e[7..0] : sr[7..0]) en utilisant des bascules D


Ecrire et tester le module reg8\_T (rst, clk, en, e[7..0] : sr[7..0]) en utilisant des bascules T

#### Exercice 3

Ecrire et tester le module count4 (rst, clk, en : c[3..0]) qui compte de façon cyclique : 0, 1, 2, ..., 15, 0, ... lorsque l'entrée en = 1
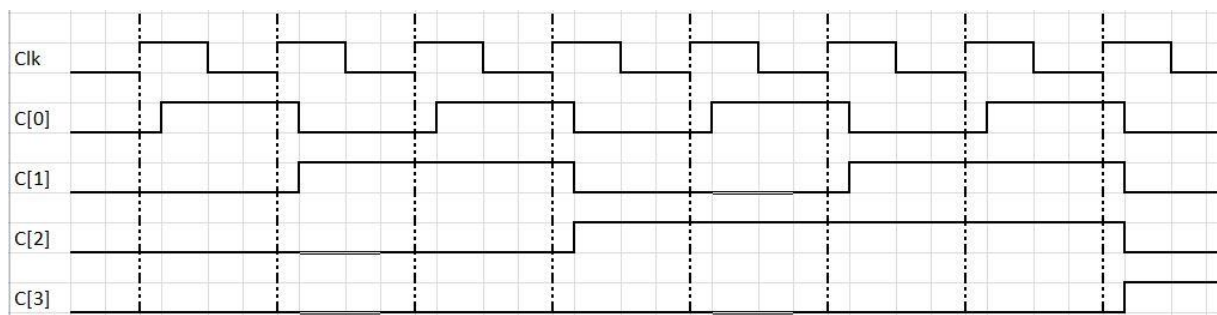
#### Exercice 4

On souhaite simplifier count4 de manière à n'avoir aucune logique combinatoire pour le calcul des entrées  $T[i]$ , quitte à contourner la règle qui prescrit que toutes les bascules doivent partager la même horloge. En vous inspirant du chronogramme dessous, écrire et tester le module clock4 (rst, clk, en : c[3..0]) qui réalise cet objectif.



#### Exercice 5

On souhaite transformer count4 de manière à pouvoir l'initialiser avec une valeur donnée en entrée lorsqu'un ordre d'initialisation est activé (entrée init=1). Ecrire et tester le circuit :

count\_init4 (rst, clk, en, init, e[3..0] : c[3..0]) qui est initialisé avec la valeur e[3..0] lorsque inti=1, et compte de façon cyclique 0, 1, 2, ..., 15, 0, ... lorsque init=0.

### **Exercice 6**

Réaliser et tester le circuit count\_pair\_impair (rst, clk, en, p : c[3..0]) qui fonctionne de la façon suivante (lorsque en=1) :

P = 1 : passe de la valeur courante à la première valeur paire supérieure

P = 0 : passe de la valeur courante à la première valeur impaire supérieure

### **Exercices optionnels**

En utilisant le module count\_init4, réaliser et tester le circuit count\_par\_blocs (rst, clk, en : c[3..0]) qui compte de la façon suivante : 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 0, ...

En utilisant le module count\_init4, réaliser et tester le circuit count\_5\_10 (rst, clk, en : c[3..0]) qui compte de 5 jusqu'à 10, puis s'arrête.